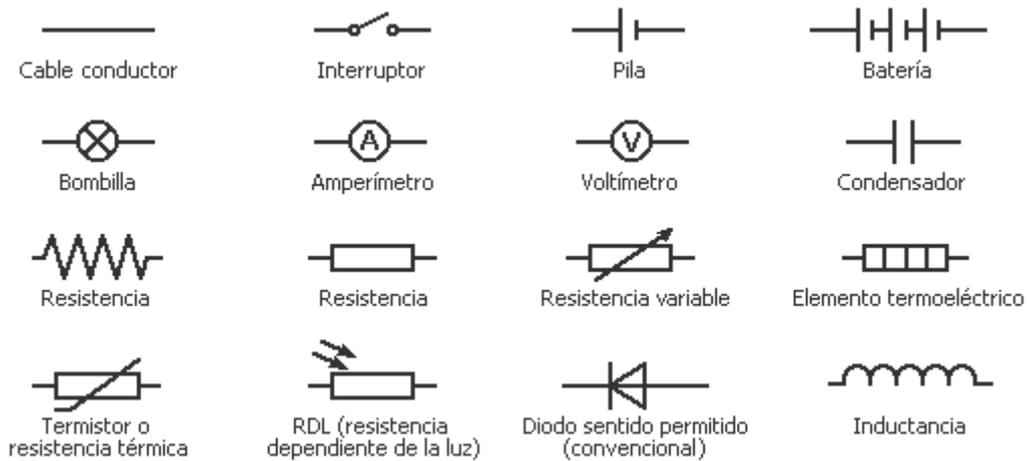


SÍMBOLOS ELÉCTRICOS BÁSICOS



Dibuja los siguientes circuitos:

- Pila, interruptor y bombilla en serie.
- Pila y interruptor en serie y 2 bombillas en paralelo.
- 2 Pilas y 1 interruptor en serie y 2 bombillas en paralelo.
- Una bombilla y 1 interruptor en serie y 2 pilas en paralelo.
- Pila, interruptor y motor en serie.
- Pila y bombilla en serie y 2 interruptores en paralelo.
- Pila y bombilla en serie y 3 interruptores en paralelo.
- Pila y 3 bombillas en serie y 2 interruptores en paralelo.

Solución

